



**PODER EXECUTIVO**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA**  
**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES**  
**RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR 8-BITS**

**ALUNOS:**

**LUCAS DANIEL MIRANDA FREITAS - 2018005584**

**Maio de 2021**  
**Boa Vista/Roraima**



**PODER EXECUTIVO**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA**  
**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES**  
**RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR 8-BITS**

**Maio de 2021**  
**Boa Vista/Roraima**

## **Resumo**

Este trabalho aborda o projeto e implementação de um processador com arquitetura de 8(oito) bits, escrito na linguagem VHDL e executado na estrutura do programa Quartus II da Intel.

Será descrito com detalhes todos os componentes importantes do processador, que são necessários para o funcionamento adequado do mesmo.

## Conteúdo

1	Especificação.....	7
1.1	Plataforma de desenvolvimento.....	7
1.2	Conjunto de instruções.....	7
1.3	Descrição do Hardware.....	10
1.3.1	ULA.....	10
1.3.2	Banco de Registradores.....	10
1.3.3	Controle.....	10
1.3.4	memoria de dados.....	10
1.3.5	memoria de instrução.....	10
1.3.6	extensor de sinal de 2 para 8.....	11
1.3.7	Somador.....	11
1.3.8	Mux_2x1.....	11
1.3.9	PC.....	11
1.4	Datapath.....	12
2	Considerações finais.....	13

## Lista de Figuras

Figura 1 - Especificações no Quartus.....	7
Figura 2 - Datapath 8 Bits.....	12

### **Lista de Tabelas**

Tabela 1 – Formato para escrita em código Binário.....	8
Tabela 2 – Tabela que mostra a lista de Opcodes utilizadas pelo processador 8-BITS....	8

## 1 Especificação

Nesta seção é apresentado o conjunto de itens para o desenvolvimento do processador 8-BITS, bem como a descrição detalhada de cada etapa da construção do processador.

### 1.1 Plataforma de desenvolvimento

Para a implementação do processador 8-BITS foi utilizado a IDE Quartus Prime Versão 20.1.1 Build 720 11/11/2020 SJ Lite Edition, com o simulador ModelSim e a linguagem usada para a programação foi o VHDL.

Flow Status	Successful - Tue May 18 00:49:21 2021
Quartus Prime Version	20.1.1 Build 720 11/11/2020 SJ Lite Edition
Revision Name	bancoregistrador
Top-level Entity Name	bancoregistrador
Family	Cyclone V
Device	5CGXFC7C7F23C8
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	N/A
Total registers	48
Total pins	30
Total virtual pins	0
Total block memory bits	0
Total DSP Blocks	0
Total HSSI RX PCSs	0
Total HSSI PMA RX Deserializers	0
Total HSSI TX PCSs	0
Total HSSI PMA TX Serializers	0
Total PLLs	0
Total DLLs	0

Figura 1 - Especificações no Quartus

### 1.2 Conjunto de instruções

O processador 8-BITS possui 4 registradores: S0, S1, S2, S3. Assim como dois formatos de instruções de 8 bits cada, Instruções do **tipo** (do tipo **R** e **J**), seguem algumas considerações sobre as estruturas contidas nas instruções:

- **Opcode:** a operação básica a ser executada pelo processador, tradicionalmente chamado de código de operação;
- **Reg1:** o registrador contendo o primeiro operando fonte e adicionalmente para alguns tipos de instruções (ex. instruções do tipo R) é o registrador de destino;
- **Reg2:** o registrador contendo o segundo operando fonte;

Tipo de Instruções:

- **Formato do tipo R:** Este formatado aborda instruções de Load , Store e instruções baseadas em operações aritméticas e aritméticas imediatas.

Formato para escrita em código binário:

Opcode	Reg2	Reg1
4 bits	2 bits	2 bits
7-4	3-2	1-0

Tabela 1 – Formato para escrita em código Binário.

### Visão geral das instruções do Processador 8-BITS:

O número de bits do campo **Opcode** das instruções é igual a quatro, sendo assim obtemos um total de 16 Opcodes (**0-15**) que são distribuídos entre as instruções, assim como é apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 – Tabela que mostra a lista de Opcodes utilizadas pelo processador 8-BITS.

Opcode	Nome	Formato	Breve Descrição	Exemplo
0000	ADD	R	Soma	<b>add</b> \$S0, \$S1 , ou seja, \$S0 := \$S0+\$S1
0001	ADDI	I	Soma Imediata	<b>addi</b> \$S0, 22 , ou seja, \$S0 := \$S0+22



0010	SUB	R	Subtração	<b>sub</b> \$S0, \$S1 , ou seja, \$S0 := \$S0 - \$S1
0011	SUBI	I	Subtração Imediata	<b>subi</b> \$S0, 22 , ou seja, \$S0 := \$S0 - 22
0100	MULT	R	Multiplicação	<b>mult</b> \$S0, \$S1 , ou seja: , \$S0 := \$S0 * \$S1
0101	MULTI	I	Multiplicação Imediata	<b>multi</b> \$S0, 22 , ou seja: , \$S0 := \$S0 * 22
0110	MOVE	R	Troca	<b>move</b> \$S0, \$S1 , ou seja: \$S0 := \$S1
0111	MOVI	I	Troca Imediata	<b>movi</b> \$S0, 22 , ou seja: \$S0 := 22
1000	LW	I	Load Word	<b>lw</b> \$S0, memoria (00) , ou seja, \$S0 := Valor memoria (00)
1001	SW	I	Store Word	<b>sw</b> \$S0, memoria (00) , ou seja, memoria (00) := \$S0

### 1.3 Descrição do Hardware

Nesta seção são descritos os componentes do hardware que compõem o processador Quantum, incluindo uma descrição de suas funcionalidades, valores de entrada e saída.

#### 1.3.1 ULA

O componente ULA (Unidade Lógica Aritmética) tem como principal objetivo efetuar as principais operações aritméticas, dentre elas: soma, subtração, multiplicação. Adicionalmente a ULA efetua operações de comparação de valor igual. O componente ULA recebe como entrada três valores: A – dado de 8bits para operação; B - dado de 8bits para operação e OP – identificador da operação que será realizada de 4bits. A ULA também possui uma saída: result – saída com o resultado das operações.

#### 1.3.2 Banco de Registradores

O banco de registrador funciona de seguinte maneira: Funciona como um seletor de dados, caso o write\_reg esteja em 0, é procurado os dados registrados no input\_reg\_1 e input\_reg\_2. Caso o write\_reg esteja em 1, o banco de registrador irá guarda o dado contido no data\_reg no input\_reg\_1.

#### 1.3.3 Controle

O componente Control tem como objetivo realizar o controle de todos os componentes do processador de acordo com o opcode ... Esse controle é feito através das flags de saída abaixo:

- § **LerMem:** 1 Bit, manda o comando pra memória de dados, informando se vai ser lido da memória.
- § **MemParaReg:** 1 Bit, manda o comando ao multiplexador, para a escolha do dado a ser escrito no registrador.
- § **UlaOp:** 4 Bits, informa qual operação aritmética será realizado na ULA.
- § **EscMem:** 1 Bit, manda o comando pra memoria de dados, informando se vai ser escrito na memória.
- § **UlaFonte:** 1 Bit, manda o comando 0 ou 1 pro multiplexador anterior à ULA.
- § **Writw\_reg** 1 Bit, manda o comando 1 pro bloco de registradores.

#### 1.3.4 Memória de dados

Memória de dados responsável por armazenar temporariamente dados usados durante a execução das instruções.

#### 1.3.5 Memória de Instruções

Se o clock está em nível alto, a saída output irá conter o valor da memória no endereço da entrada .

### **1.3.6 EXTENSOR DE SINAL DE 2 PARA 8**

O extensor de sinal de 2 para 8 bits funciona da seguinte maneira: A entrada input com 2 bits será convertida para uma saída output com 8 bits.

### **1.3.7 Somador**

Somador responsável por somar o resultado da instrução até o momento (instrução de 8 bits) com o número 1 em binário, recebendo assim duas entradas e apenas uma saída, com o resultado dessa soma.

### **1.3.8 Mux\_2x1**

O multiplexador de 2 entradas é um componente onde terá 2 entradas e apenas uma saída que será definida através do seletor dependendo do seu valor: caso o seletor seja "00", a saída do MUX terá o valor de E0. Caso o seletor seja "01", a saída do MUX terá o valor de E1.

### **1.3.9 PC**

O componente responsável por armazenar uma instrução de 8 bits que será executada é responsável por mandar o endereço da instrução a ser executada.

## 1.4 Datapath

É a conexão entre as unidades funcionais formando um único caminho de dados e adicionando uma unidade de controle responsável pelo gerenciamento das ações que serão realizadas para diferentes tipos de instruções. Para o Processador 8-BITS foi decidido colocar a memória de dados e a memória de instruções, pois ambas possibilitam um gerenciamento melhor dos testes facilitando no momento da execução dos algoritmos que foram codificados.

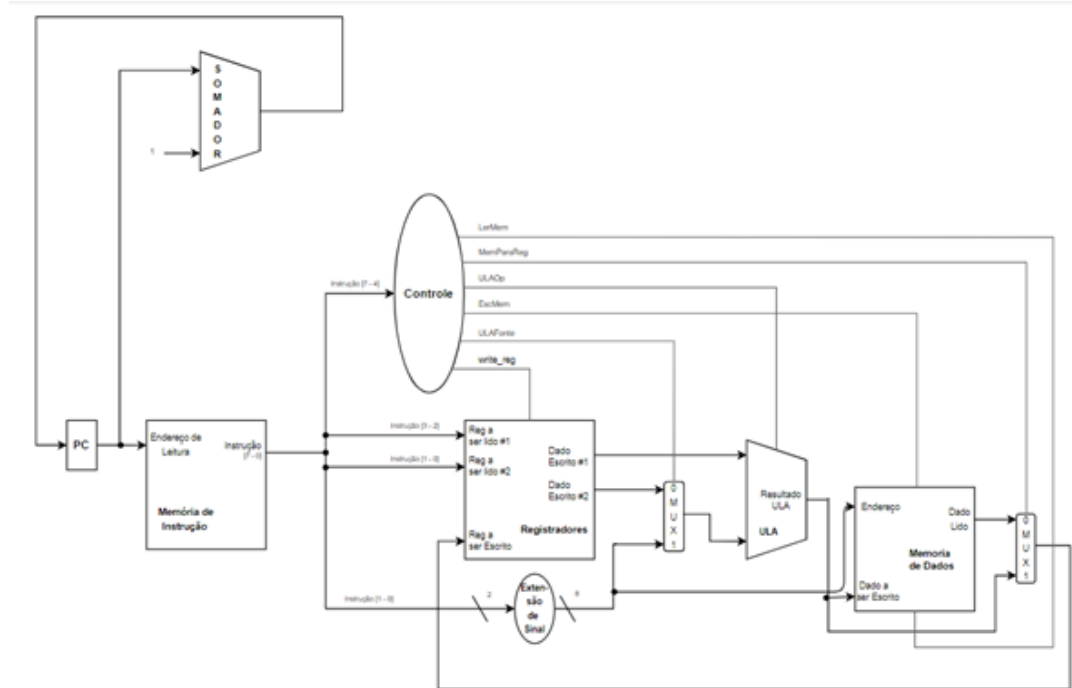


figura 2: Datapath 8 Bits

## **2 Considerações finais**

Este trabalho apresentou o projeto e implementação do processador de 8 bits, que é a junção dos conhecimentos adquiridos durante o período de ensino da disciplina Arquitetura e Organização de Computadores. Os conhecimentos passados pelo professor Herbert.